

# Assignment 6

19400563  
Zeyad Elgarni

Q1

1.50

i.  $(\bar{a}b) + (ac) + (ab\bar{c})$

. Simplify . iii

ii.

	a	b	c	$\bar{a}b$	ac	$ab\bar{c}$	$(\bar{a}b) + (ac) + (ab\bar{c})$
	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0
	0	1	0	1	0	0	1
	0	1	1	1	0	0	1
	1	0	0	0	0	0	0
	1	0	1	0	1	0	1
	1	1	0	0	0	1	1
	1	1	1	0	1	0	1

iii. Step ①: K-map for 3 variables :

	b			
	m <sub>0</sub>	m <sub>1</sub>	m <sub>3</sub>	m <sub>2</sub>
A	m <sub>4</sub>	m <sub>5</sub>	m <sub>7</sub>	m <sub>6</sub>
	c			

Step ②: Write 1's into cells :

	b			
	0	0	1	1
A	0	1	1	1
	c			

	B			
	0	0	1	1
A	0	1	1	1
	C			


Step ③: Maximum grouping :

Step ④:  $B + AC$

Q<sub>1</sub>

iii. continued.


Drawing the circuit.

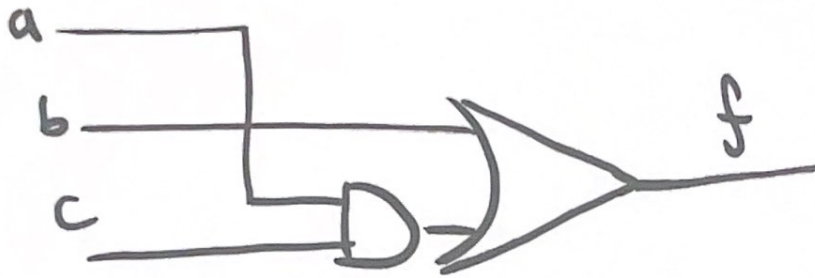

iv. The simplified one is better since it requires much less gates ~~and is~~

---

Q<sub>2</sub>

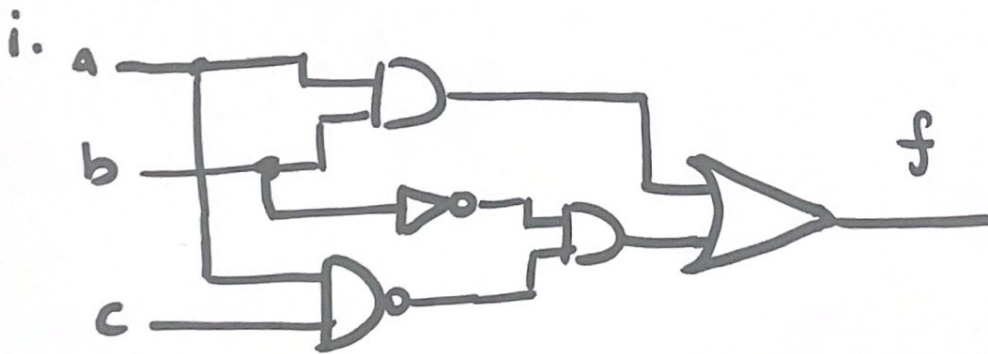

Q<sub>2</sub>

ii.

a	b	c	ab	$\overline{a}\overline{c}$	$\overline{a}\overline{c}\cdot\overline{b}$	$ab + \overline{a}\overline{c}\cdot\overline{b}$
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0	0
1	0	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0	0
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	0	0	1

iii. The 1s we have in the output are:  
 $m_0, m_1, m_4, m_6, m_7$

$$f = (\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}) + (\overline{A}\cdot\overline{B}\cdot C) + (A\cdot\overline{B}\cdot\overline{C}) + (A\cdot B\cdot\overline{C}) + (A\cdot B\cdot C)$$

---

Q<sub>3</sub> In word document